


TRANSITOR BIPOLAIRE

DESCRIPTIONS ET SYMBOLES

Un transistor bipolaire est constitué par la juxtaposition de trois On réalise le transistor à partir des configurations suivantes:

- emprisonnant une mince couche ($<10 \mu$): transistor
- emprisonnant une mince couche: transistor

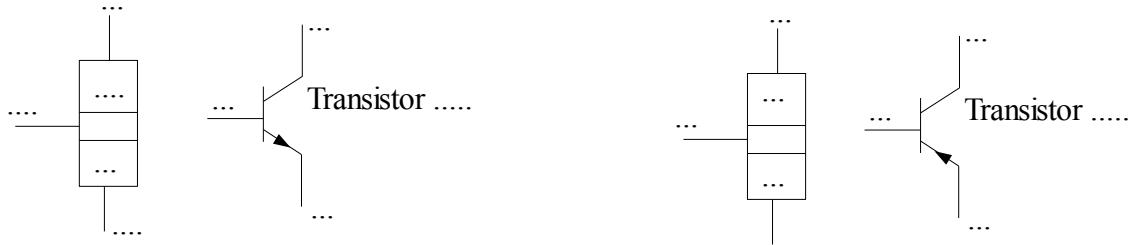
Le transistor comporte connexions: (E), (B), (C).



Le transistor est un semi-conducteur permettant:

- un fonctionnement (.....)
- un fonctionnement(.....)

CONVENTION ET RELATION

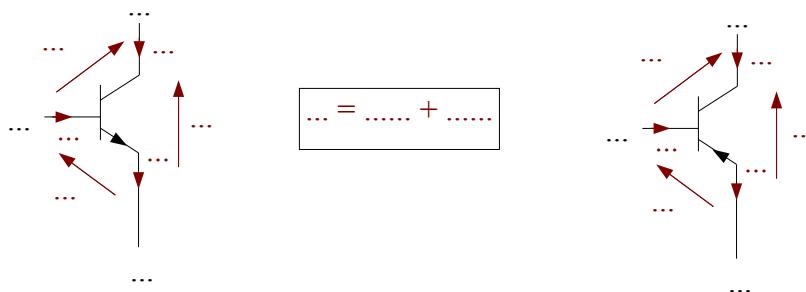

NPN: toutes les grandeurs sont


PNP: toutes les grandeurs sont

RESEAUX DE CARACTERISTIQUES


PRÉSENTATION

Quatre grandeurs suffisent pour caractériser le comportement du transistor:

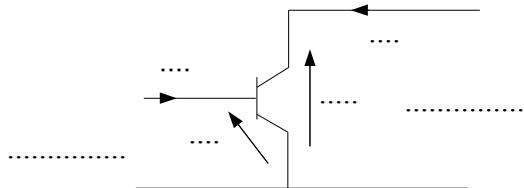
- deux grandeurs d'entrée: ,
- deux grandeurs de sortie: ,



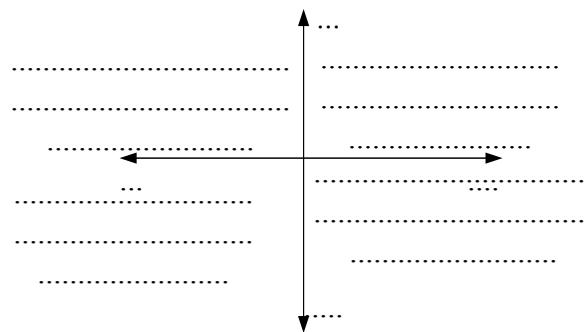L'ensemble des caractéristiques peut donc être représenté dans le système d'axe suivant:




VALEURS LIMITES DU COMPOSANT

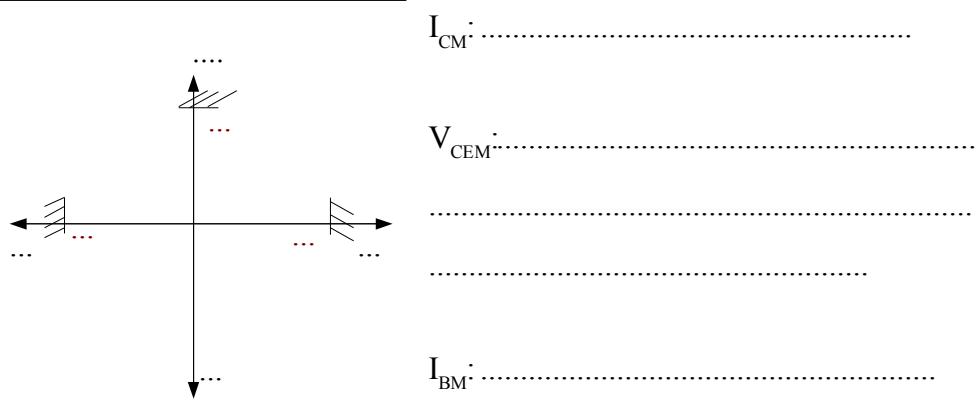

P_M : ; pour une température du boîtier de

$$P_M = \dots + \dots \approx \dots$$

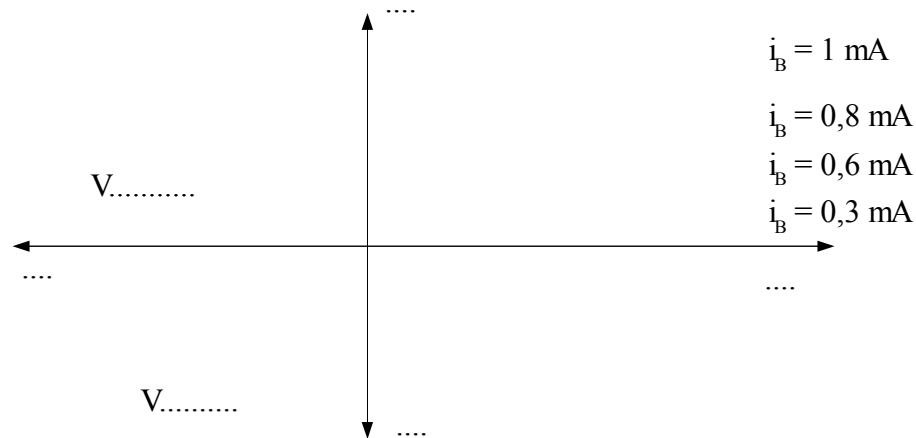ENSEMBLE DE CARACTÉRISTIQUES**INTERPRÉTATION**

- $i_C = f(i_B)$ est appelé

Pour $v_{CE} > 1 \text{ V}$ =


..... = : coefficient


- $i_B = f(v_{BE})$: la caractéristique est à celle d'une lorsque $v_{CE} > 1 \text{ V}$

$$v_{BE} \approx \dots$$

- Les sont sensiblement pour $v_{CE} > 1 \text{ V}$. Le transistor est équivalent à un presque parfait dont l'..... par le de

$$\dots = \dots \quad \text{Pour } v_{CE} > 1 \text{ V}$$

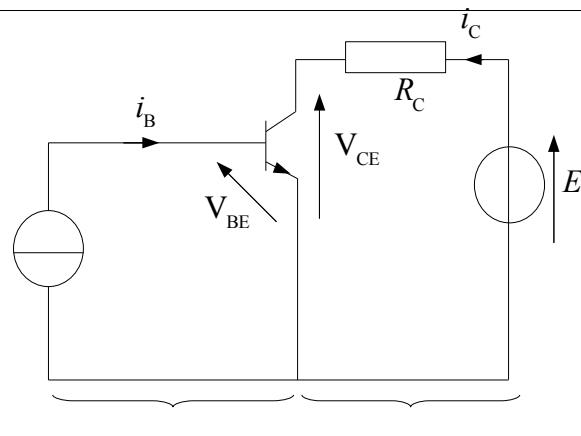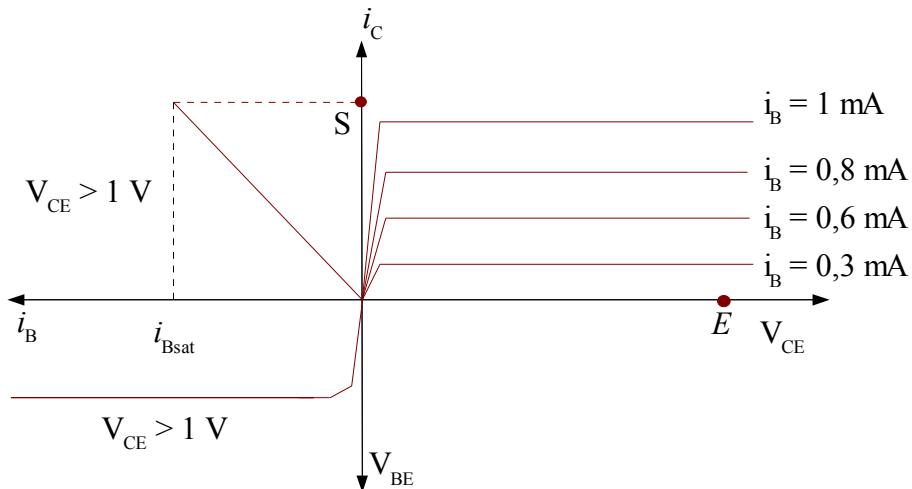TRANSISTOR BIPOLAIRE SUR CHARGE RESISTIVE



Loi des mailles: = \Rightarrow =

coefficient directeur : droite décroissante) et coordonnées à l'origine:

$I_C = f(V_{CE})$:

Au point de : $V_{CE} \approx \dots$ V $I_{C_{sat}} \approx \dots$ $i_B \dots I_{B_{sat}}$ avec $I_{B_{sat}} = \dots$

la formule n'est plus valable. Quelque soit la valeur de i_B ($\dots I_{B_{sat}}$) $i_C = \dots$

Au point de : $V_{CE} \approx \dots$ $I_C \approx \dots$ et $I_B \approx \dots$

Au point de (compris entre et): fonctionnement

..... pour $i_B \dots I_{B_{sat}}$

APPLICATION A LA COMMUTATION

La est le et inversement.

Le transistor ne peut être que ou: il se comporte comme un ou


ETAT BLOQUÉ

transistor réel: $I_B = \dots$

$I_C \approx \dots$

$$\text{NPN} \quad \left\{ \begin{array}{l} V_{BE} \dots \\ V_{CE} \approx \dots \end{array} \right. \quad \text{PNP} \quad \left\{ \begin{array}{l} V_{BE} \dots \\ V_{CE} \approx \dots \end{array} \right.$$

transistor idéal:

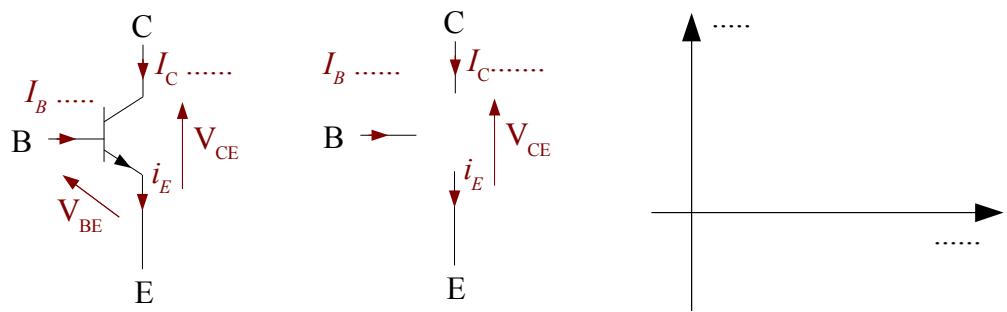


ETAT SATURÉ

transistor réel: i_B i_C =

$$\text{NPN} \quad \left\{ \begin{array}{l} V_{BEsat} \dots \\ V_{CEsat} \approx \dots \end{array} \right.$$


$$\text{PNP} \quad \left\{ \begin{array}{l} V_{BE} \approx \dots \\ V_{CE} \approx \dots \end{array} \right.$$




transistor idéal:

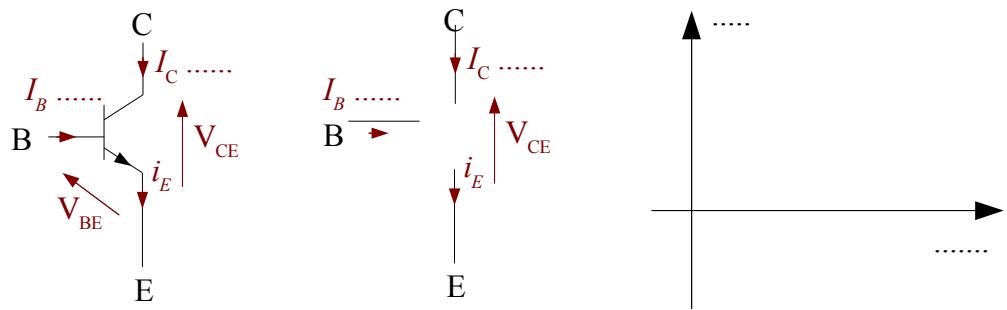

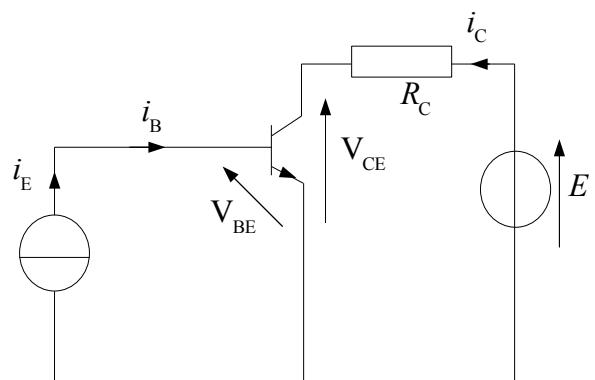EXEMPLE DE COMMUTATION

$$\begin{aligned} E &= 15 \text{ V} \\ R_C &= 1 \text{ k}\Omega \\ \beta &= 100 \\ V_{CEsat} &= 0,5 \text{ V} \\ i_B &= i_E \end{aligned}$$



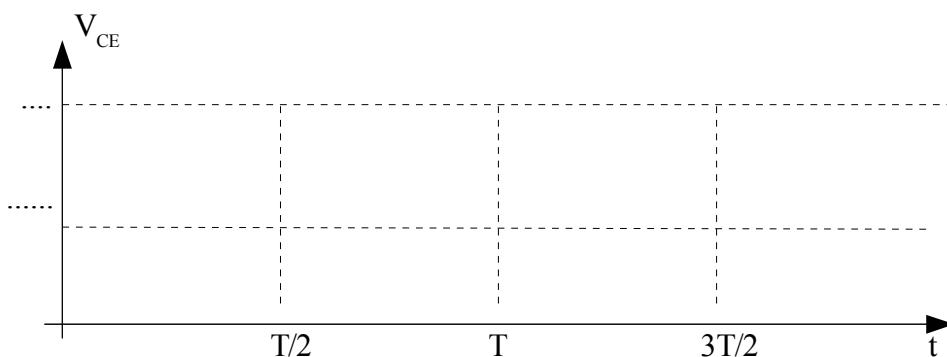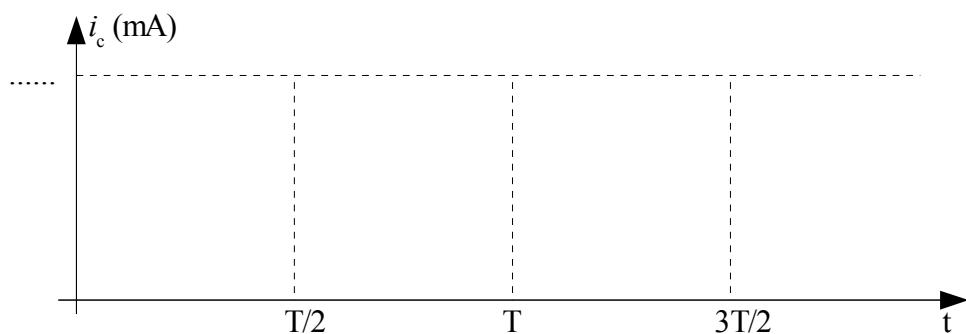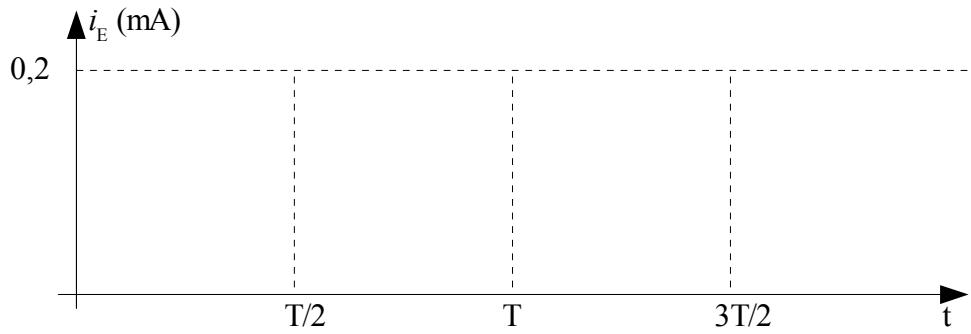

de $0 < t < \frac{T}{2}$ $= i_B = 0,2$ mA or $i_{C\text{sat}} = \dots = \dots \Rightarrow i_{B\text{sat}} = \dots = \dots$

i_B $i_{B\text{sat}}$ le transistor est

On en déduit $i_C = \dots = \dots$

de $0 < t < \frac{T}{2}$ $i_E = \dots$ le transistor est $I_C = \dots$ et $V_{CE} = \dots$